

Характеристики

Powerbank на залізі з AliExpress

Контроллер

Type-C1 Input: 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A

Type-C2 Input: 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3.25A

Type-C1 Output: 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-5A

Type-C2 Output: 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3.25A

USB A1 Output: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A (22.5W)

USB A2 Output: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A (22.5W)

Real-time digital display of battery level, voltage, and current

BMS (можна дешевше, в мене просто була така)

Захист від перезарядження, глибокого розряду.



Струм балансування – 60 мА.

Специфікація

1. Li-ion елементи 18650 або 21700 - 16 шт.
2. Контролер – 1 шт.
4S PD Fast Charging Module
Брав тут (Type B)
<https://www.aliexpress.com/item/1005010762541032.html>
3. BMS – 1 шт.
Будь яка, головне щоб Li-Ion 4S, і щоб вхід і вихід не відокремлені. Можна і без неї.
Брав тут (4S 16.8V 100A)
<https://www.aliexpress.com/item/1005006546550287.html>
4. Гвинт M5x50 – 4 шт. (А можна просто на термошмарклі).
5. Шуруп 2x10 – 4 шт. Можна 2,2-2,5. Довжина теж різна пасує. (А можна просто на термошмарклі).
6. Дроти (ті що від контролера до батареї не менше 1 мм², решта – умовно будь-які), стрічка для зварювання баток (або дроти, припій і флюс, якщо ви збочинець 😊), ізоляційний папір, скотч, термозбіжка, синя ізострічка, ущільнювач, термоклей – за смаком.

Схема підключення

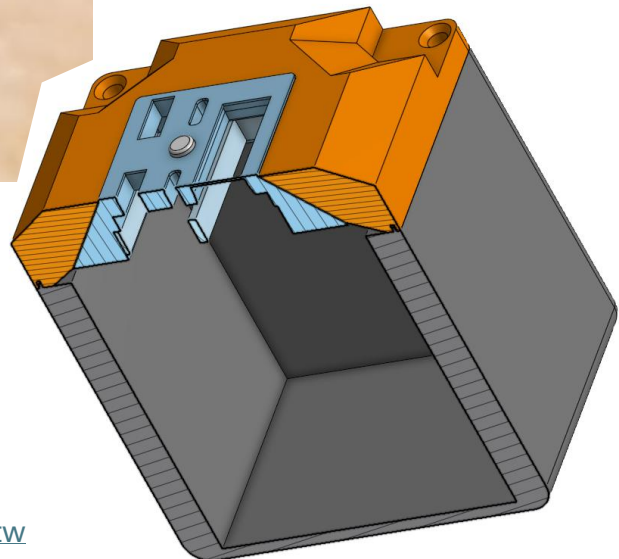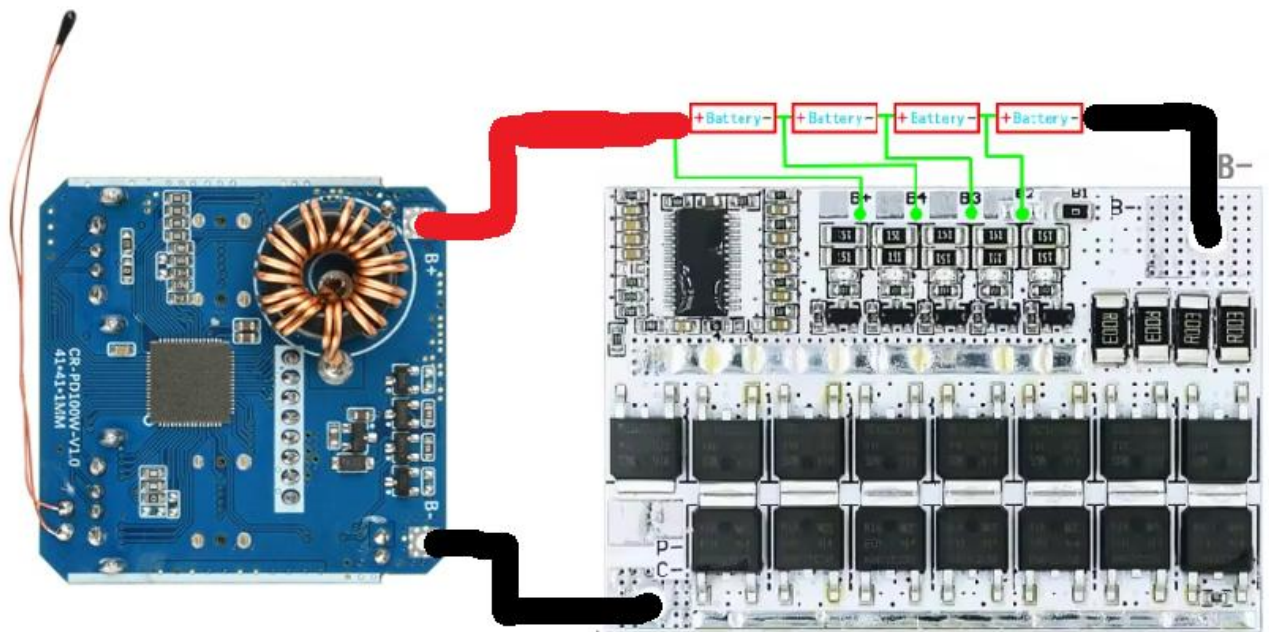Червоним і чорним позначені дроти не менше 1 мм² (AWG 17)



Питання, скарги, побажання:

Telegram: SoSed00

Signal: SoSed.01

Підтримати безкоштовне виготовлення

таких штук, та багато чого іншого:

<https://send.monobank.ua/jar/2HasTuXvtw>